

FSE598 前沿计算技术

模块 1 计算思维

单元 1 计算机系统设计

第 3 讲 算术与逻辑单元

本讲座的英文版内容基于教材：

The English version of the lectures are partly based on the book:


Patterson and Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware Software Interface

学习

- ❑ 二进制数运算与硬件设计
- ❑ 加减
- ❑ 其他指令
- ❑ ALU 设计
- ❑ 乘除法逻辑设计

二进制数和加法

□ 十进制转二进制

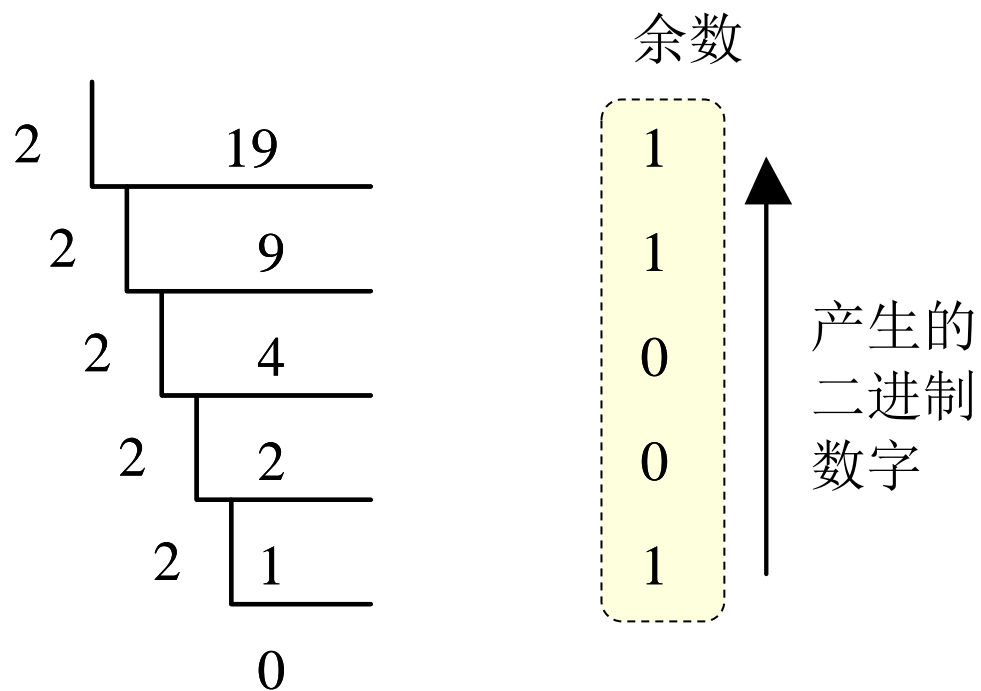

19 → 10011

□ 二进制加法

$$\begin{array}{r} 00010110 \\ + 01110111 \\ \hline 100001101 \end{array}$$

1 1 1 1 1 1

□ 必须支持的指令集架构中的算数/逻辑运算

指令示例

add: 加 **add** \$10, \$11, \$12 # \$10 ← \$11 + \$12

sub: 减 **sub** \$10, \$11, \$12 # \$10 ← \$11 - \$12

mult: 乘 **mult** \$10, \$11, \$12 # \$10 ← \$11 * \$12


div: 除 **div** \$10, \$11, \$12 # \$10 ← \$11 / \$12

and, or, not, xor: 与、或、非、异或


beq: 相等时分支 **beq** \$14, \$15, L # if (\$14 == \$15) go to L

bne: 不相等时分支 **bne** \$14, \$15, L # if (\$14 != \$15) go to L

 slt: 小于则置位 **slt** \$14, \$15, \$16 # \$14 = 1 if (\$15 < \$16) else \$14 = 0




包含三个运算的一位 ALU

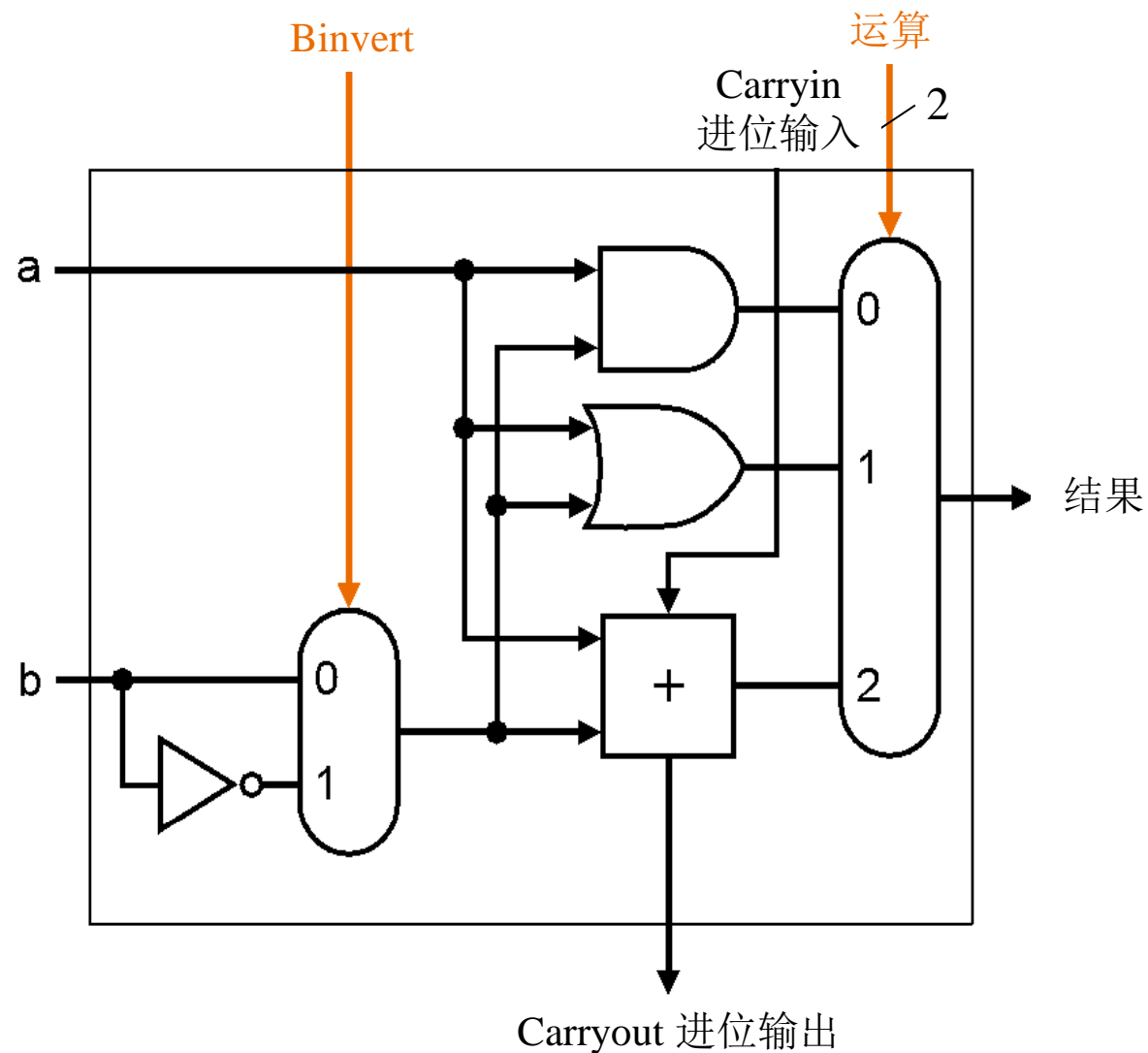


资料来源: Patterson 和 Hennessy, 《计算机组成与设计: 硬件/软件接口》(Computer Organization and Design: The Hardware Software Interface)

32位 ALU

最低 1 位
ALU
(bit 0)

 


最高 1 位
ALU
(bit 31)

 

用于2的补码
减法


slt 的结果

包含 slt、beq、bne 的 32-Bit ALU

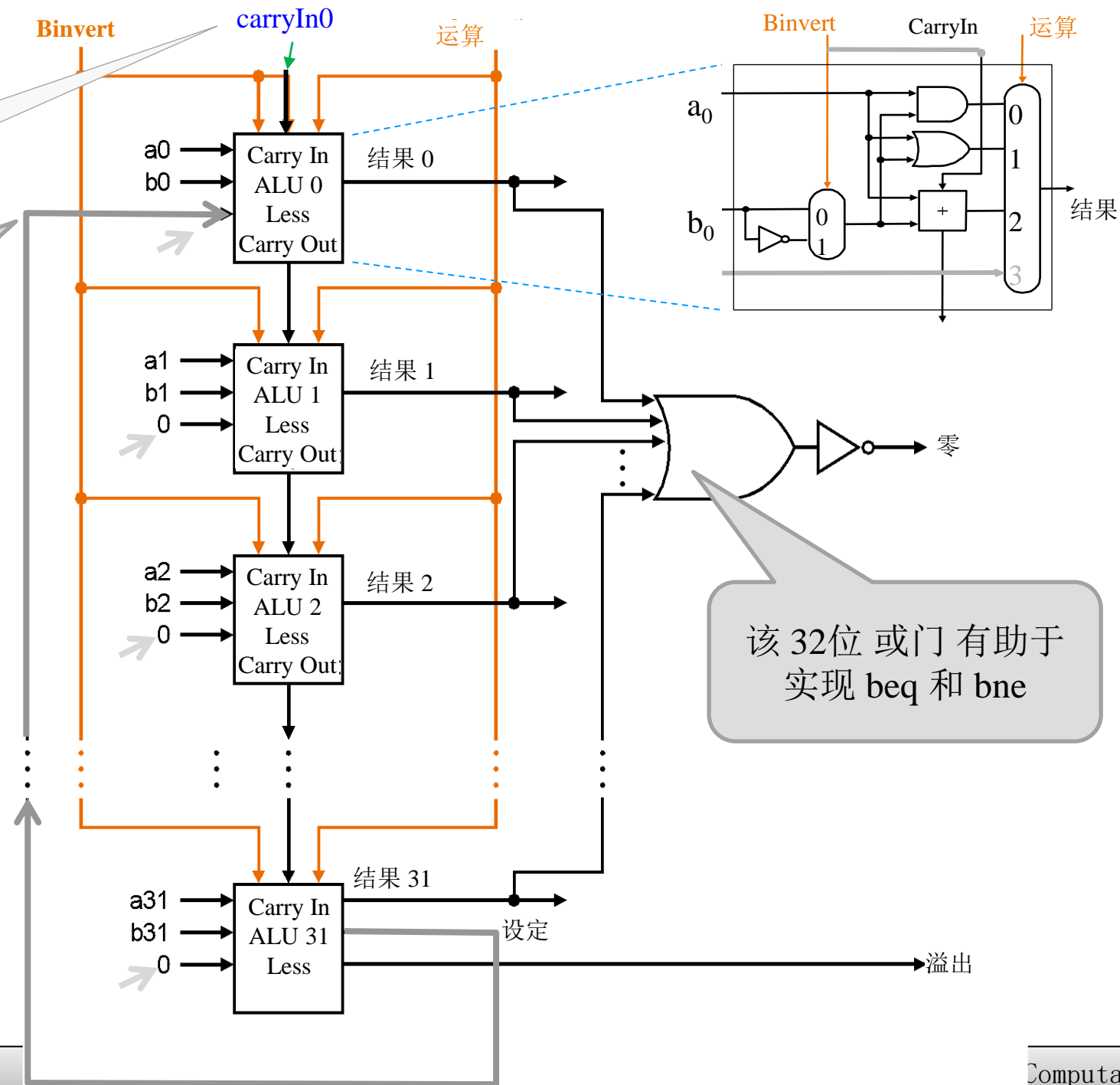



乘法

❑ 二进制乘法只是一堆右移和加法


 


乘法器硬件（基本设计）

□ 从长乘法开始

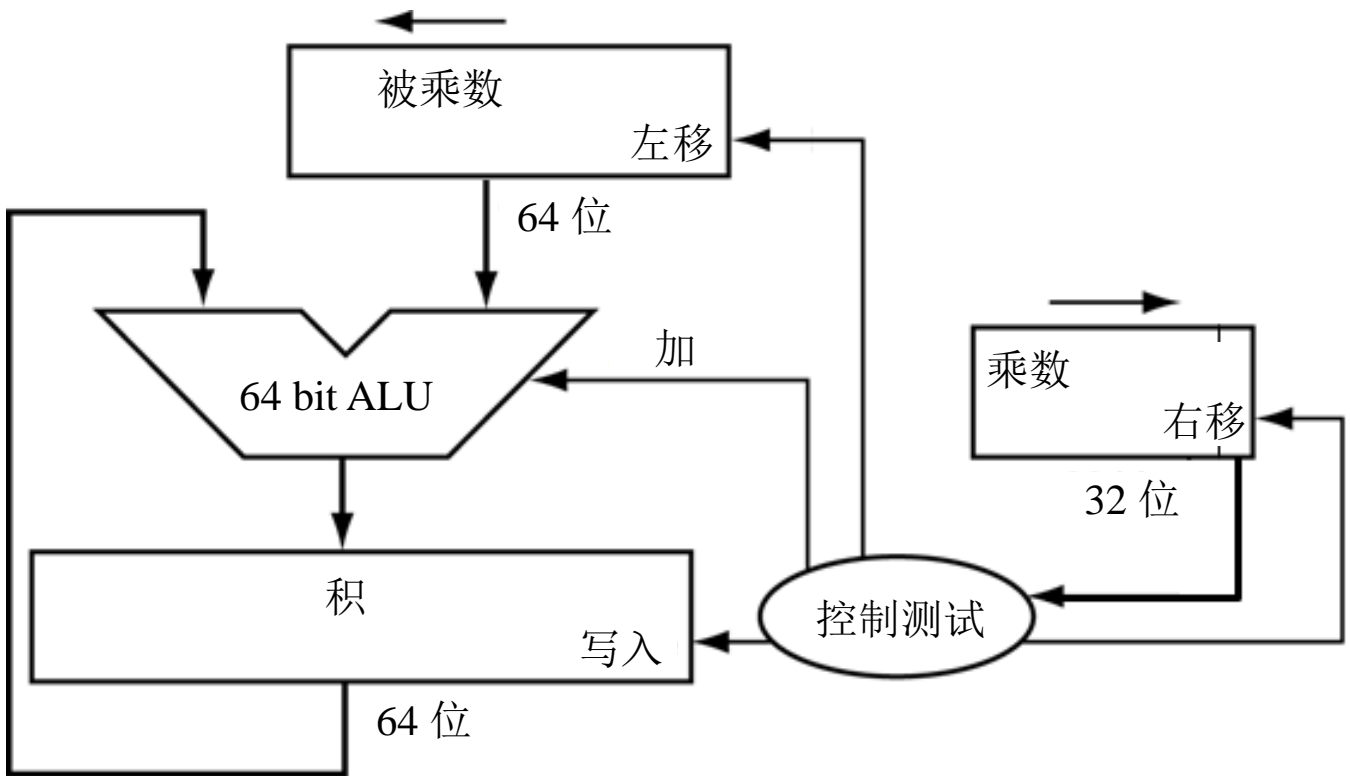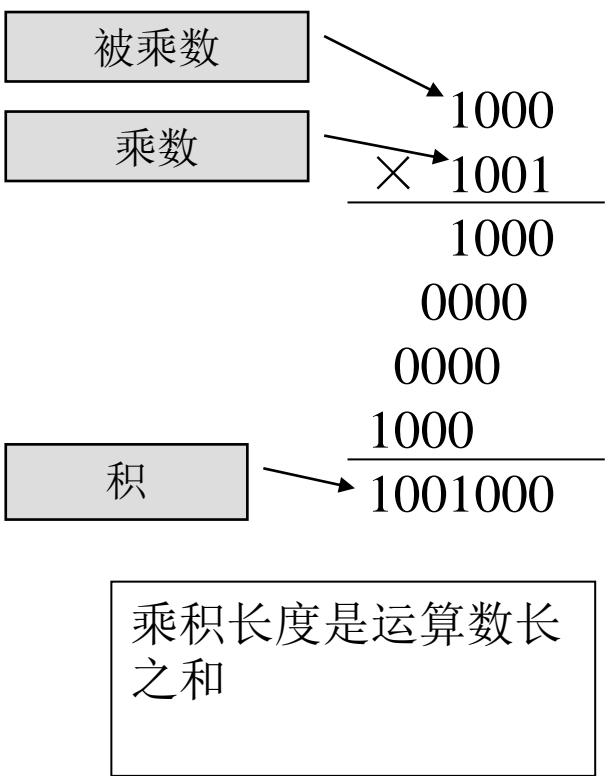


乘法器硬件

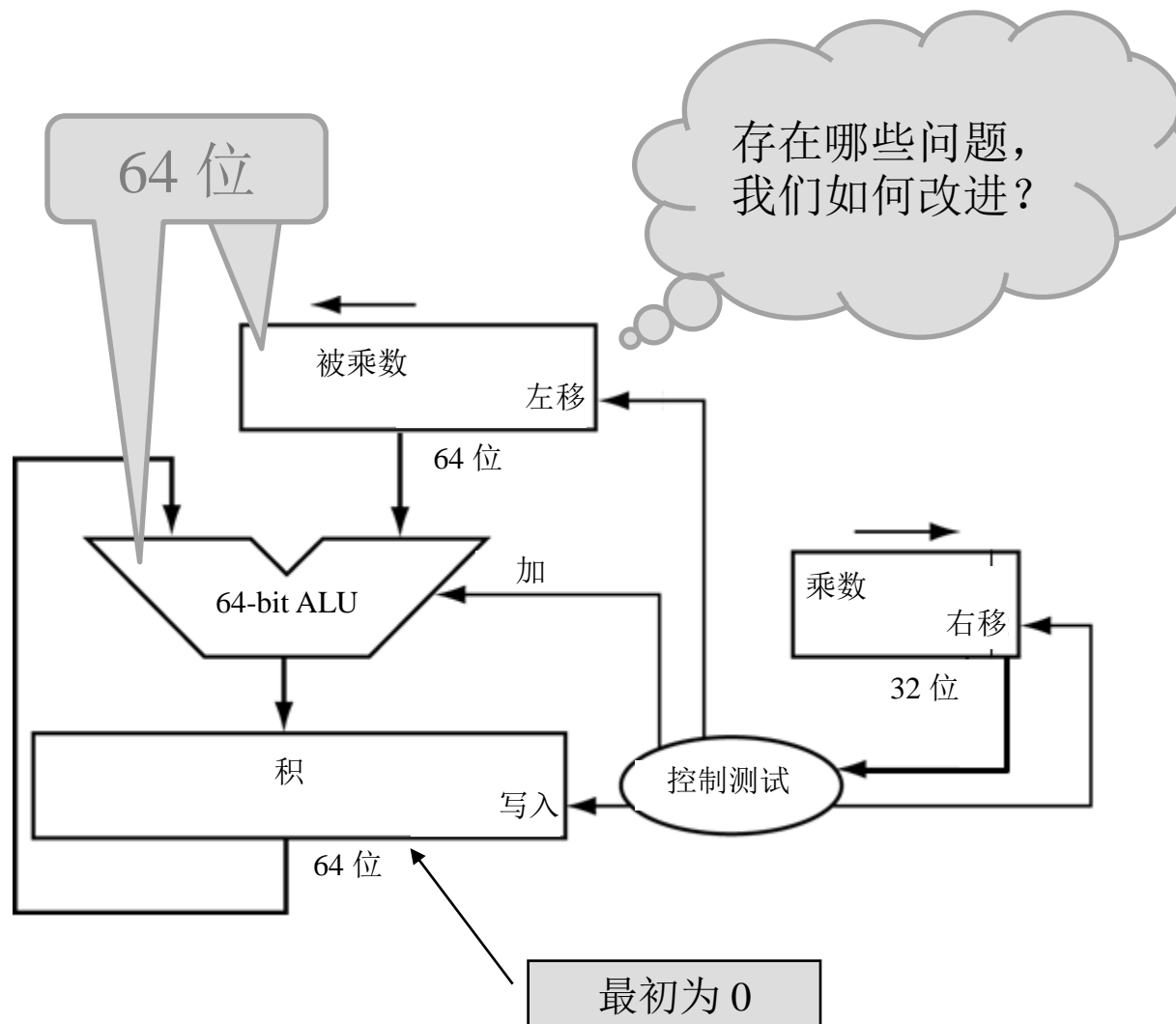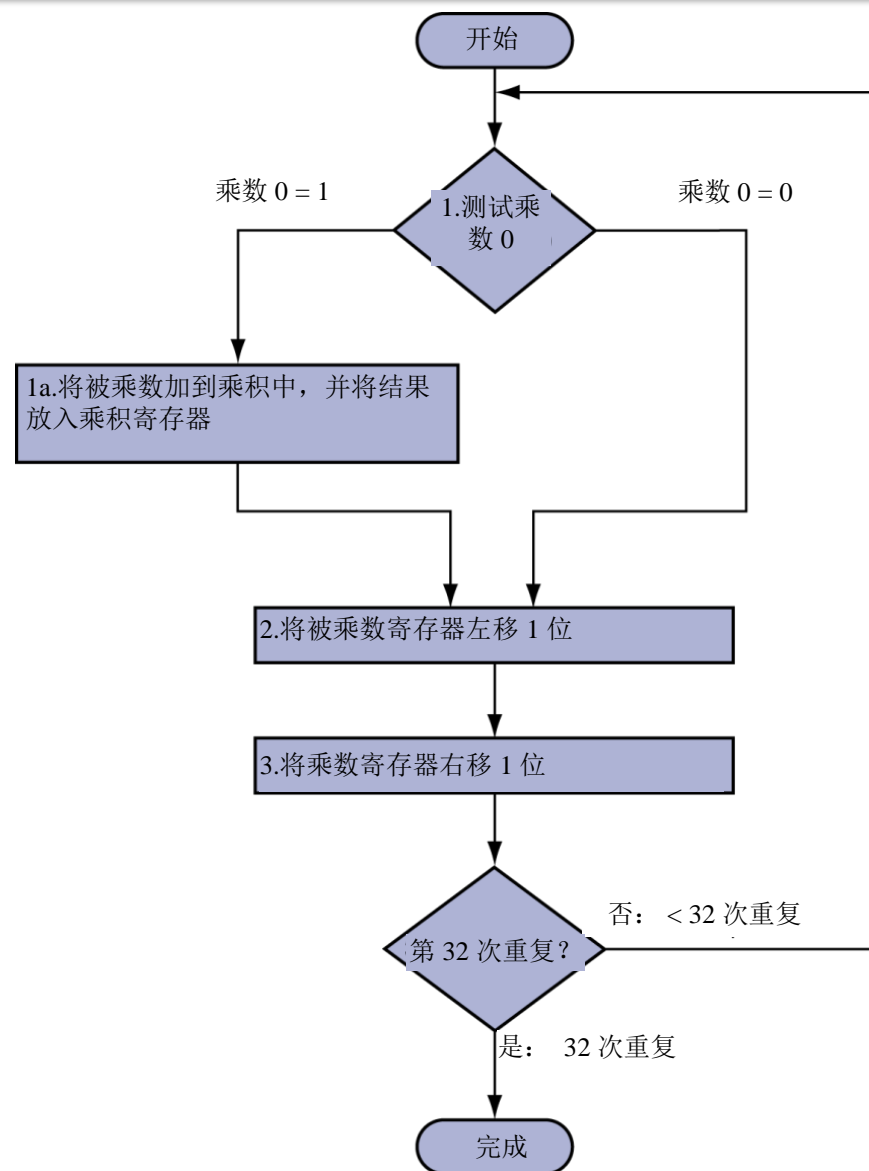


优化的乘法器


- 并行执行步骤：加法/移动

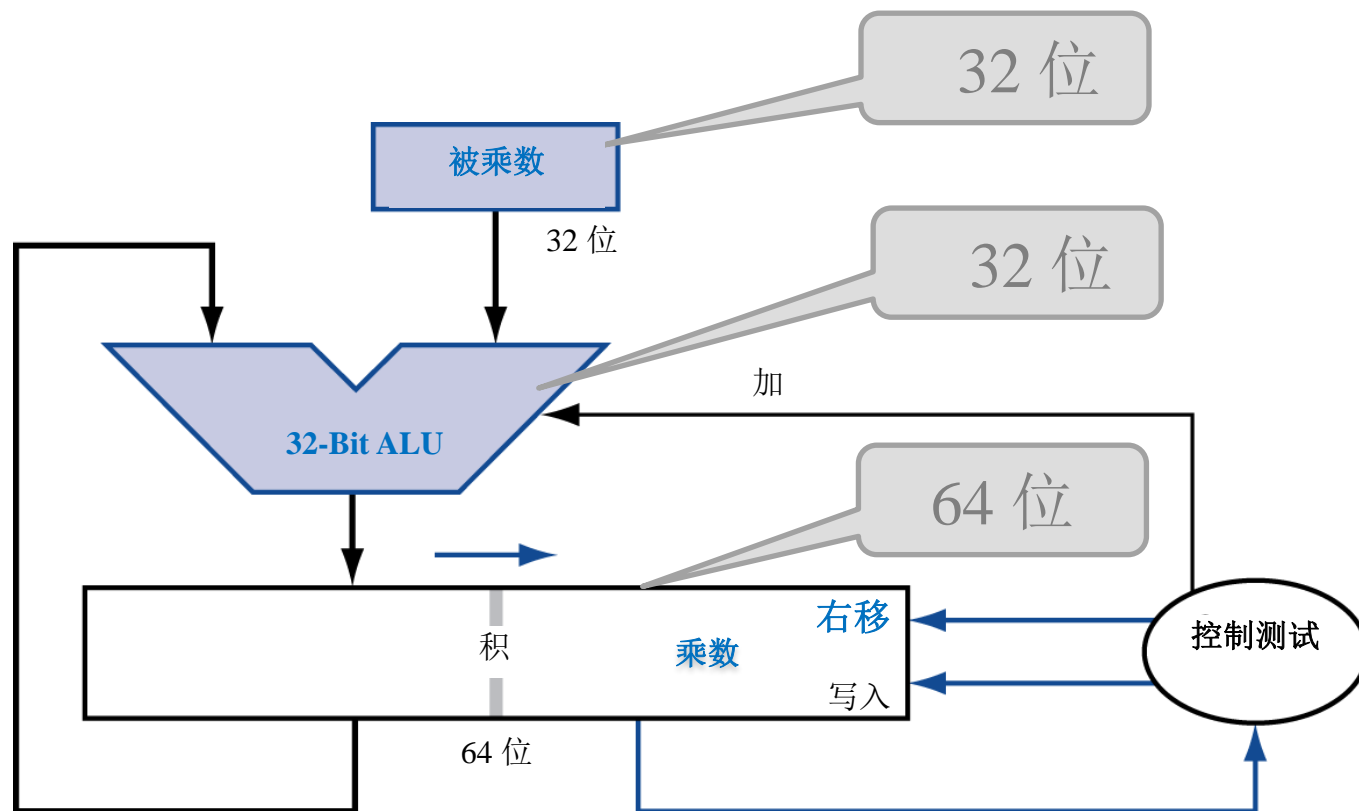

带加法和右移的乘数器硬件

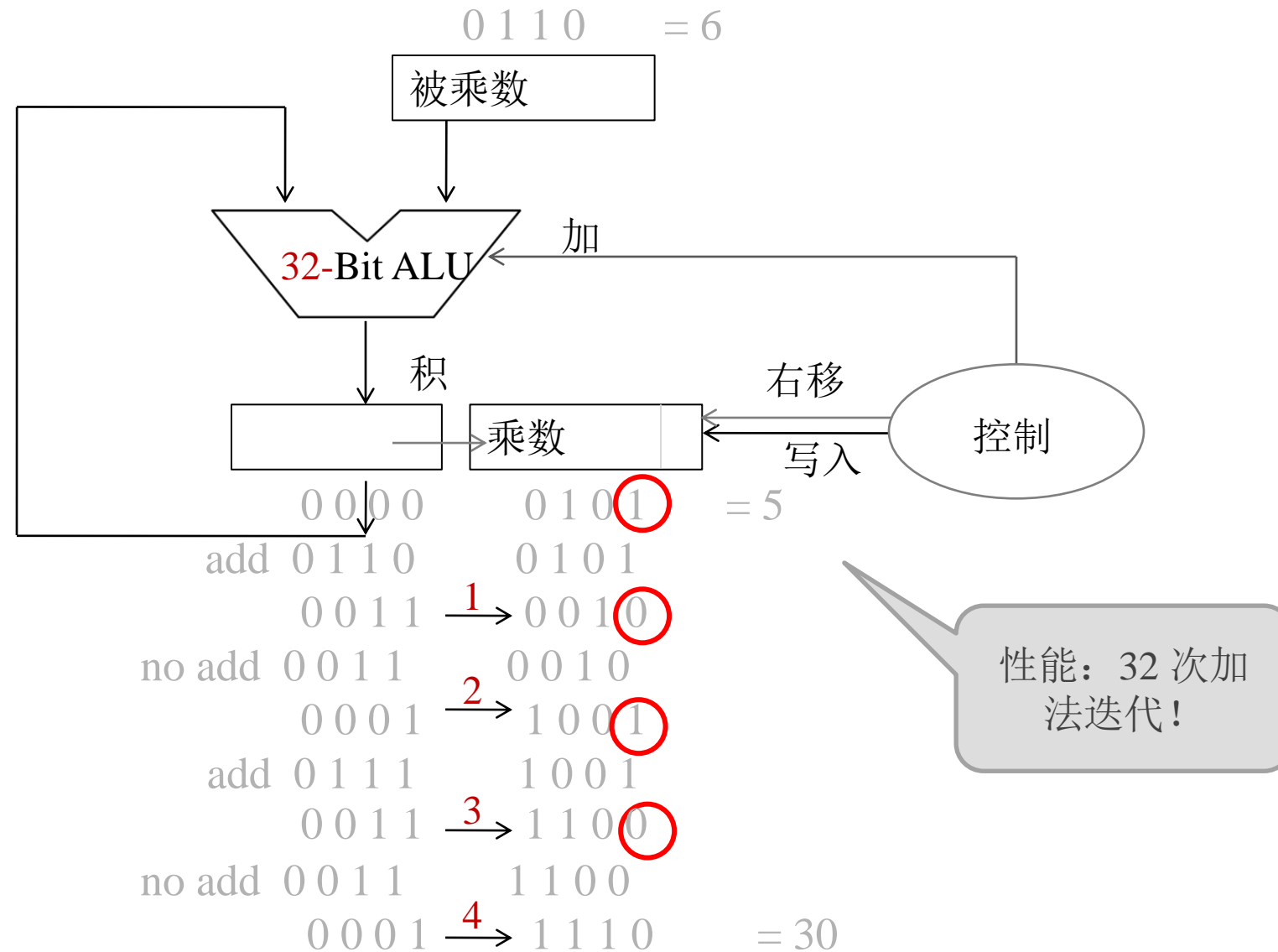



除法

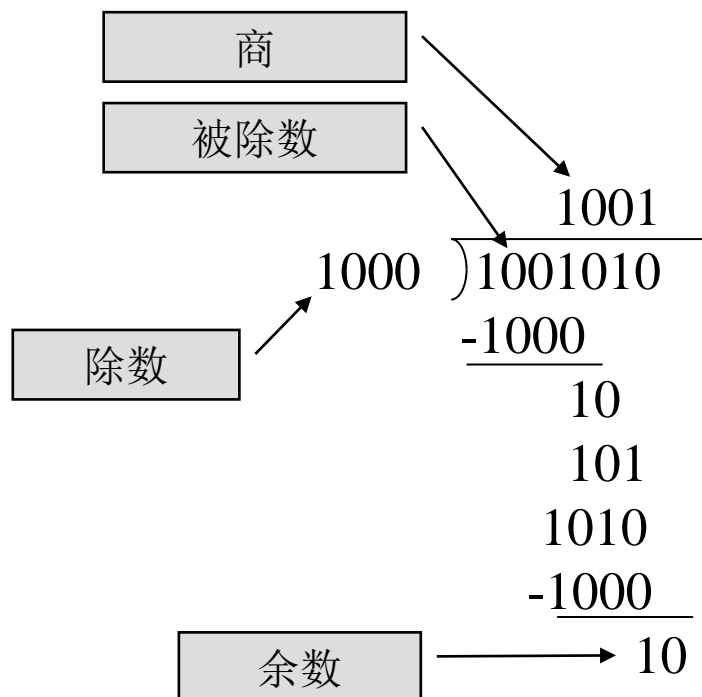

n 位运算数产生 n 位商和 n 位余数


- ❑ 检查 0 除数
- ❑ 长除法
 - 如果除数 \leq 被除数位
 - 商数位1, 减
 - 否则
 - 商数位0, 把下一个被除数位挪下来
- ❑ 恢复除法
 - 做减法, 如果余数 < 0 , 则将除数加回
- ❑ 有符号除法
 - 使用绝对值除
 - 根据需要调整商和余数的符号

基本除法器硬件

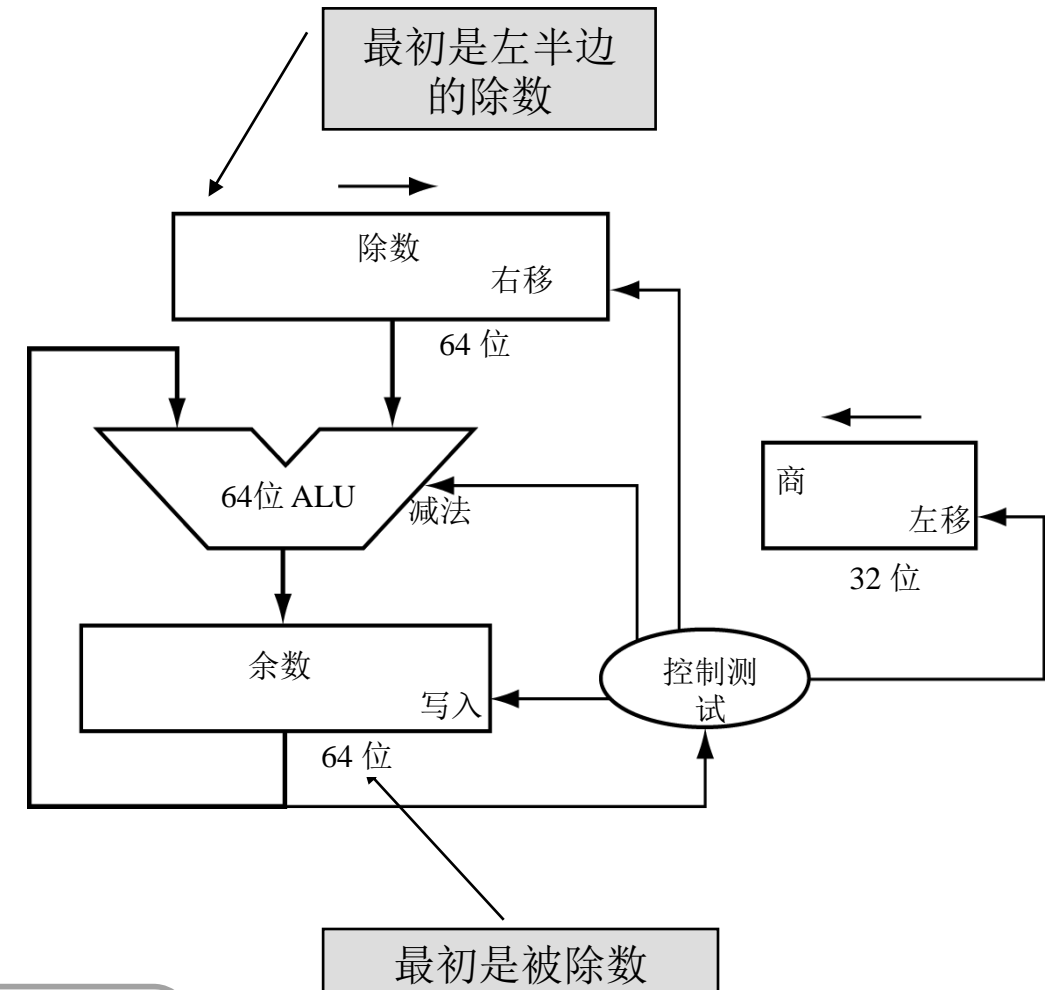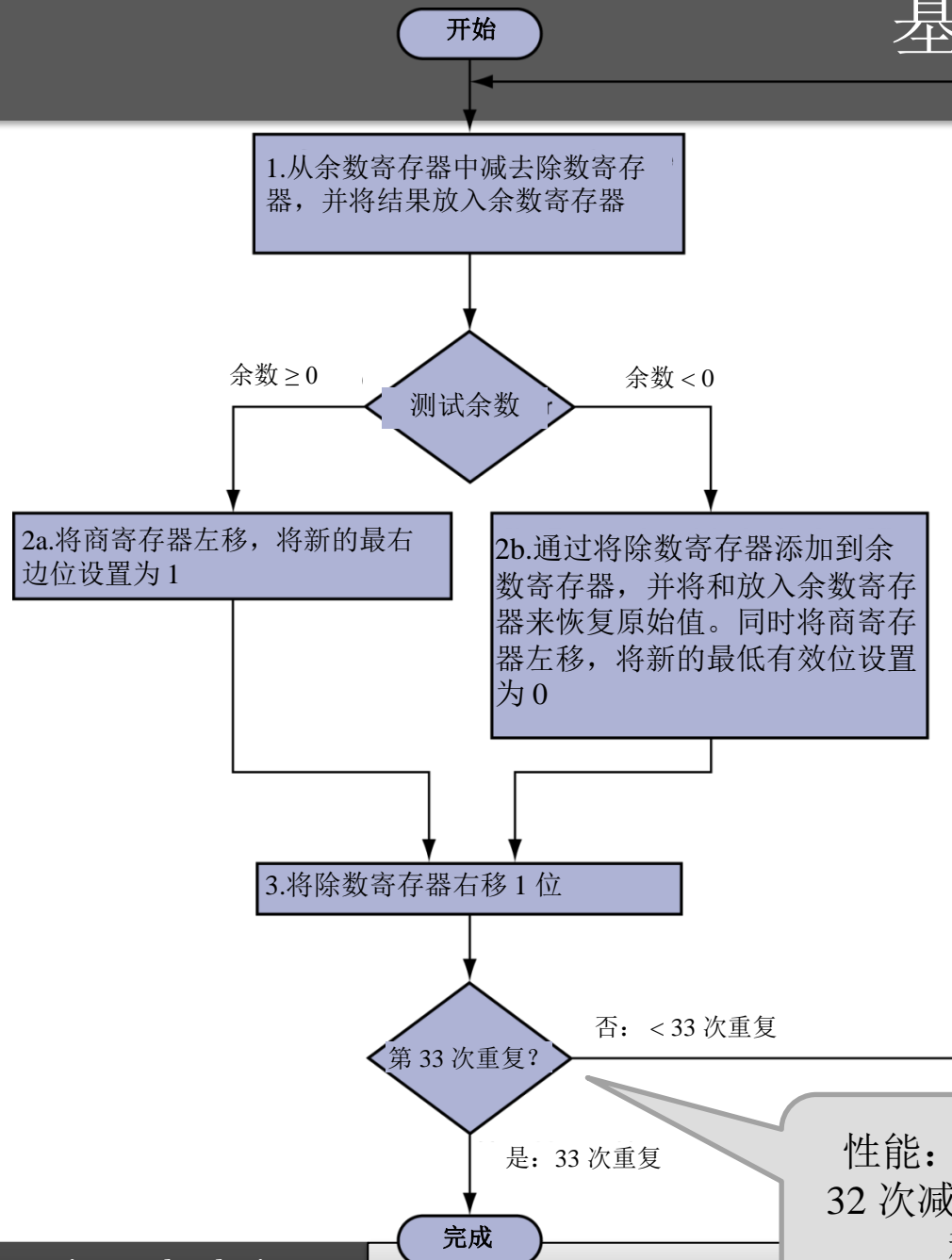


性能: 32 次迭代:
32 次减法 32 次加法/
移位!

优化的除法器

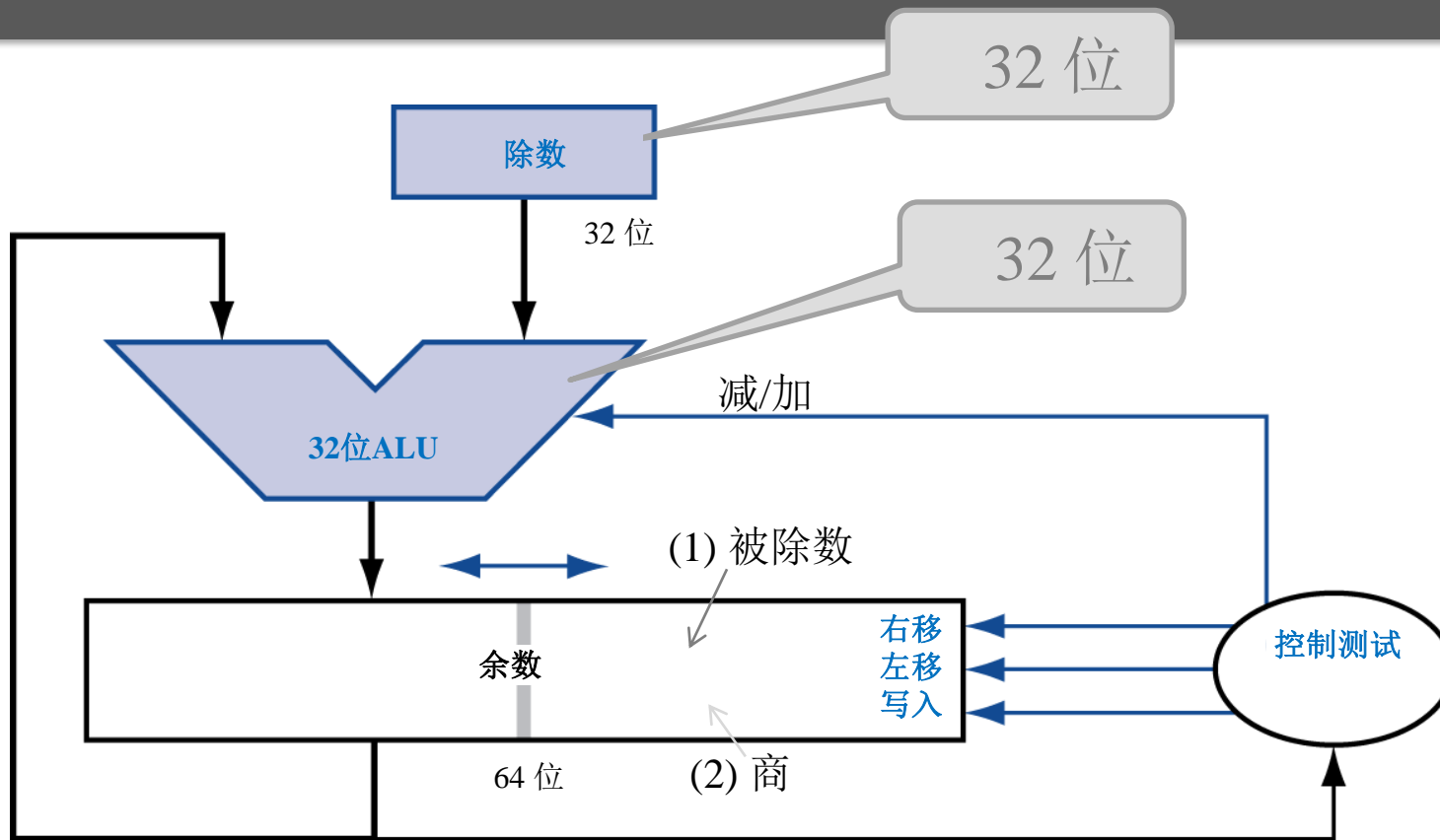

- ❑ 每个部分余数减法形成一个周期
- ❑ 看起来很像乘法器！
 - 相同的硬件可用于乘法和除法

左移和减除硬件

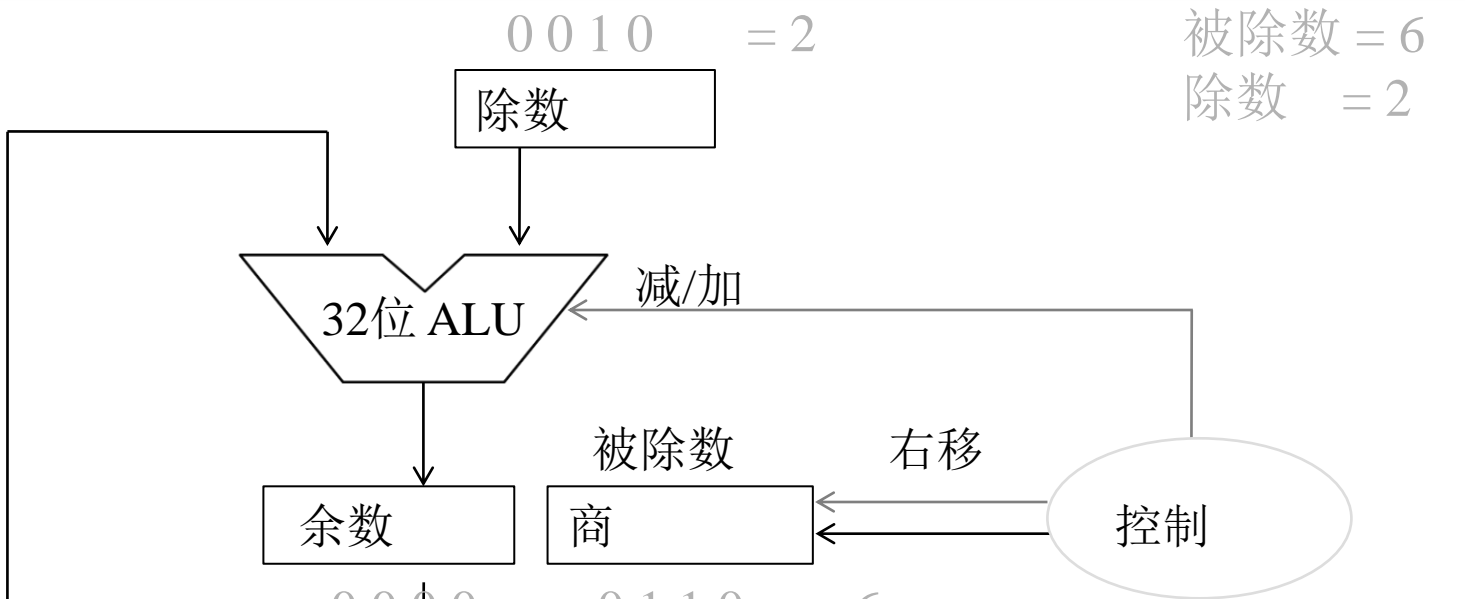

0000	← 1	0110 = 6	
0000		1100	
sub 1110		1100	rem neg, so quotient bit = 0
add 0000		1100	restore remainder
0001	← 2	1000	
sub 1111		1100	rem neg, so quotient bit = 0
add 0001		1000	restore remainder
0011	← 3	0000	
sub 0001		0001	rem pos, so quotient bit = 1
0010	← 4	0010	
sub 0000		0011	rem pos, so quotient bit = 1

余数为负数，因此商位= 0 → 恢复余数

余数为负数，因此商位= 0 → 恢复余数

余数为正数，因此商位= 1 → 无需恢复

余数为正数，因此商位= 1 → 无需恢复

结果 = 3，余数 0